



信息工程系

教 案

课程名称： 可编程逻辑器件应用

教 师： 陈彦彬

总 学 时： 54

理论学时： 0

实训学时： 54

上课班级： 电子 241、242

授课学期： 2025-2026-2

第 1 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
学时	3 学时
重难点	HDL 的基本概念 VerilogHDL 基本程序结构 VerilogHDL 结构描述语句
导入新课	首先提问同学是否知晓 iPhone7 手机中处理器芯片的名称，然后再提问是否有同学知晓该处理器芯片的大致设计流程。当学生发表完自己的观点后，教师进行总结：电子产品在我们身边无处不在，集成电路芯片是它们的心脏，电子产品都会用到数字电路芯片。iPhone7 手机中处理器芯片的名称是 A11，有人说拆开 iPhone7 发现里面就是一块中高端 FPGA 板，那么它是如何设计出来的，以及如何设计一款电路芯片，从而导入本门课程第一讲内容，即 VerilogHDL 快速入门与上机实践。
讲授内容	<p>1、芯片设计完整流程描述</p> 工艺无关的前端设计：规格制定、详细设计、HDL 编码、仿真验证、逻辑综合、综合验证 工艺相关的后端设计：DFT 设计、布局布线、版图验证、寄生参数、仿真验证、芯片制造 <p>2、HDL 的基本概念</p> HDL 是一种用形式化方法来描述数字电路和系统的语言。用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式、数字逻辑系统所完成的逻辑功能等。通过 EDA 工具进行仿真验证，进而使用 ASIC 或 FPGA 布局布线工具进行电路和系统的实现。 <p>3、Verilog HDL 的基本概念</p> 它是 HDL 的一种，它们具有如下相同点： <ul style="list-style-type: none"> ■ 能形式化地抽象表示电路的行为和结构； ■ 支持逻辑设计中层次与范围的描述； ■ 可借用高级语言结构简化电路行为描述； ■ 具有电路仿真和验证机制以保证设计的正确性； ■ 支持电路描述由高层到低层的综合转换； ■ 硬件描述与实现工艺无关； ■ 便于文档管理和设计重用。 同时，也具有如下不同点： <ul style="list-style-type: none"> ■ VHDL 源自美国军方，1987 年成为 IEEE 标准； ■ Verilog 源自民间公司，1995 年成为 IEEE 标准； ■ VHDL 较难掌握，使用的客户群体匮乏； ■ VHDL 语法比 Verilog 严谨而冗长； ■ VHDL 语言几乎不支持电路级底层描述级别； ■ VHDL 语言系统级描述能力较好，而 Verilog 通过扩展为 System Verilog 才丰富了系统级描述能力。 <p>4、IP 核简介</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IP 就是知识产权核或知识产权模块之义。 ■ 美国 Dataquest 公司将半导体产业的 IP 定义为“用于 ASIC 或 FPGA 中的预先设计好

的电路功能模块”

- 软核：经过功能验证、可综合的、实现后电路结构的总门数在 5000 以上的 HDL 模型（编码）。
- 固核：在某一种 FPGA 上实现的、经验证是正确的、总门数在 5000 以上的电路结构编码文件（电路网表）。
- 硬核：在某一种 ASIC 上实现的、经验证是正确的、总门数在 5000 以上的电路结构版图掩膜。

5、Verilog 基本程序结构

```
module module_name(port_list);
```

```
    // 声明各种变量、信号
```

```
    // *变量如 reg、wire、parameter
```

```
    // *信号如 input、output、inout
```

```
    // 程序代码，描述
```

```
    // initial 块
```

```
    // always 块
```

```
    // ...
```

```
endmodule
```

6、数据流描述语句简介

语法：

```
assign 线网型变量名 = 赋值表达式;
```

举例：

```
wire a;
```

```
wire [3:0] b,c;
```

```
assign a = 1;
```

```
assign b[1:0] = 2'b10;
```

```
assign c = {a,a};
```

注意：

assign 只能对 wire 型数据进行赋值；

数据流描述形式通常只采用 assign 语句进行实现。

7、如何编写一个简单的 Verilog 示例程序？

以移位器为例，使用 Xilinx ISE 开发套件实现电路功能模块和测试模块的编写。

```
module lshift(a,b);
```

```
input [3:0] a;
```

```
output [3:0] b;
```

```
assign b = a << 2;
```

```
endmodule
```

测试模块：

```

module testbench;

    reg [3:0] a;
    wire [3:0] b;

    // Instantiate the
    // Unit Under Test (UUT)
    lshift uut2 (
        .a(a),
        .b(b)
    );

    initial begin
        a = 4'b1000;

        // Wait 100 ns
        #100;

        a = 4'b1001;
    end

endmodule

```

8、结构描述语句简介

语法:

门类型 <实例名> (输出,输入 1,输入 2,⋯,输入 N)

常用的 8 个门类型关键字:

and、nand、or、nor、xor、xnor、buf、not

举例:

```
nand na01(na_out, a, b, c);
```

```
xor xo01(xo_out, a, b);
```

注意:

门类型关键字区分大小写; 多输入单输出;

Verilog HDL 中的结构描述本质上为门级描述。

9、实例: 一个简单的全加器例子

```

module ADD(A, B, Cin, Sum, Cout);
    input A, B, Cin;
    output Sum, Cout;

    wire S1, T1, T2, T3;

    xor X1(S1, A, B), X2(Sum, S1, Cin);

    and A1(T1, A, B), A2(T2, B, Cin), A3(T3, A, Cin);
    or O1(Cout, T1, T2, T3);

endmodule

```

10、行为描述语句简介

行为级描述包含四个方面:

- ◆ 流控制 典型代表为 if, case, while⋯
- ◆ 语句块 典型代表为 begin+end 模块
- ◆ 时序控制 典型代表为边沿/电平触发事件控制
- ◆ 过程结构 典型代表为 always 模块

	<p>行为级描述主要用于时序功能的实现。</p> <p>11、实例：一个八位计数器的例子</p> <pre> module led_flash(reset, clk, led); input reset, clk; output led; reg [7:0] cnt = 0; wire led; always @(posedge clk) begin if (reset) cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end assign led = cnt[7]; endmodule </pre>
<p style="text-align: center;">归 纳 总 结</p>	<p>① 扼要地介绍了基本概念；</p> <p>② 重点介绍了 Xilinx ISE 套件对 Verilog HDL 程序的仿真与测试；</p> <p>③ 布置第一次实验报告：</p> <p>给出 c17 电路的结构描述形式，如何进行仿真测试？写出实验报告。</p> <p>附 c17 电路网表如下：</p> <pre> INPUT(G1) INPUT(G2) INPUT(G3) INPUT(G4) INPUT(G5) OUTPUT(G16) OUTPUT(G17) G8 = NAND(G1,G3) G9 = NAND(G3,G4) G12 = NAND(G2,G9) G15 = NAND(G9,G5) G16 = NAND(G8,G12) G17 = NAND(G12,G15) </pre>

第 2 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
学时	3 学时
重难点	Verilog 中的标志符 Verilog 数据类型 Verilog 行为描述语句 阻塞与非阻塞赋值
导入新课	<p>1、复习上节课内容，包括几个基本概念：即 HDL、软核、固核、硬核；</p> <p>2、回顾如何进行 Verilog 程序的仿真和测试。</p> <p>3、如何界定数据流描述语句和结构描述语句。</p>
讲授内容	<p>1、Verilog 中的标志符</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 字母、下划线（开头），数字、\$符； ◆ 区分大小写？ <p>例： IF; _ce; CLK_100MHz</p> <p>2、数据类型</p> <p>共 19 种，本讲只介绍常用的四种： wire 型；reg 型；memory 型；parameter 型。</p> <p>■wire 型</p> <ul style="list-style-type: none"> · 常用来表示组合逻辑信号，常与 assign 一起使用； · 默认值为高阻抗状态，高阻态如何表示？ <p>■reg 型</p> <ul style="list-style-type: none"> · 常用来表示时序逻辑信号，常在 always 块中使用； · 默认值为未知(不定)状态，不定态如何表示？ <p>※ wire 型需持续驱动，而 reg 型保持最后一次赋值。 变量不指定类型？always 块中被赋值变量的类型？</p> <p>■memory 型</p> <p>常用于将 reg 型扩展为寄存器数组(二维),对存储器建模。 定义格式：reg[n-1:0] 存储器名[m-1:0]; 定义例：reg[7:0] X_ROM[3:0]; 赋值例：X_ROM[0] = 4'hf; X_ROM[1] = 2'b10; X_ROM[2] = 8'o7; X_ROM[3] = 4'd9;</p> <p>思考：存储位宽？存储深度？存储结果？</p> <p>※ 被赋值变量应当在时序逻辑块中； 不能只对某一位赋值，未赋值部分被补 0？</p> <p>分析区别：reg[n-1:0] rega; reg memb[n-1:0];</p> <p>■parameter 型</p>

用来表示常量（整形、实数型、字符串型）
定义格式：parameter 参数名 = 数据；
例：parameter pai = 3.14; //科学计数法？
parameter[1:0] a = 2'd3,b = 4'd6; //基数表示法
parameter hi = "hi"; //二进制存储 ASCII,1 符 8 位
reg[1:8*7] str = "counter";

3、Verilog 语言的运算符和表达式

算术运算符（简单了解）

赋值运算符

连续赋值 vs. 过程赋值（阻塞、非阻塞）

关系运算符 成立返 1，不成立返 0，不定返？

逻辑运算符

条件运算符 三目运算符

位运算符 ^; ^~; ~&; ~|

移位运算符

拼接运算符 {a,b}

一元约简运算符

4、形为描述语句的过程结构

① initial 模块

定义格式：

```
initial begin/fork
```

...

```
end/join
```

※ 只执行一次,只面向仿真(不可综合),多个则并行执行.

② always 模块

定义格式：

```
always @(敏感事件列表) begin/fork
```

...

```
end/join
```

5、形为描述语句的时序控制

① 延迟控制

② 事件控制（对应于敏感事件列表）

·电平触发事件控制

·边沿触发事件控制

上机实践：1、编写 nor3，并进行测试。

2、编写一个八位计数器，并进行测试。

6、形为描述语句的语句块

```
parameter d = 50;
```

```
reg[7:0] r;
```

```
begin: block1 // 有名块、串行块
    #d r = 'h10;
    #d r = 'o10;
    #d r = 'd10;
end
```

如何修改为并行块?
串行块与并行块的执行特点? 混合使用?

7、形为描述语句的流控制

- ① 跳转 (if 语句) 注意 else; 串行。
- ② 分支(case 语句) 注意 default; 并行。
- ③ 循环
 - for 语句 与 C 语言语法相同
 - while 语句 while(表达式) begin ... end
 - forever 语句 forever begin ... end 须在 initial 中
 - repeat 语句 repeat(次数) begin ... end

8、理解阻塞与非阻塞赋值

```
module eg1 (out, a, b, c, d);
    input a, b, c, d; // 假设该组值均从 0→1
    output out;
    reg t1, t2, out;
    always @(a or b or c or d) begin
        t1 = a & b; // t1 <= a & b;
        t2 = c & d; // t2 <= c & d;
        out = t1 | t2; // out <= t1 | t2;
    end
endmodule
```

分析替换为注释部分的语句，程序将如何响应。

归
纳
总
结

- ① 扼要地介绍了 Verilog 数据类型和运算符;
- ② 重点介绍了 Verilog 行为描述语句，完成了上机实践（仿真与测试）
- ③ 布置第二次实验报告：
试给出 D 触发器的行为描述形式，如何进行仿真测试？写出实验报告。
附一种并未实现 D 触发器功能的代码：

```
module dff (clk, d, q1, q2);
    input clk, d;
    output q1, q2;
    reg q1, q2;
    always @(negedge clk) begin
        q1 = d;
        q2 = q1;
    end
endmodule
```

第 3 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
学时	2 学时
重难点	过程结构的 task 语句 过程结构的 function 语句
导入新课	<p>1、复习上节课内容，包括几个基本数据类型的使用、默认值等。</p> <p>2、回顾 Verilog 程序的仿真和测试基本流程。</p> <p>3、回顾 Verilog 的描述语句，如数据流描述语句、结构描述语句、行为描述语句。其中，行为描述语句的重要组成是过程结构。在上一节课程中介绍了过程结构中的 initial 语句和语句块。提问还有其他的过程结构吗？</p>
讲授内容	<p>1、形为描述语句中过程结构的 task 语句</p> <p>定义格式：</p> <pre>task 任务名; // 端口及数据类型声明语句 // ... endtask</pre> <p>※ 分解模块,定公共代码,增强程序可读性,可备后续调用。示例：</p> <pre>task my_task; input a, b; inout c; // 非必使用 output d, e; // ... c = xxx1; d = xxx2; e = xxx3; endtask</pre> <p>任务调用： my_task(p, q, u, v, w);</p> <p>上机实现一个简易的 ALU 任务，代码如下：</p> <pre>module aluTask(a, b, sum, diff); input [1:0] a, b; output reg [2:0] sum; output reg [1:0] diff; always@(a, b) begin tsk(a, b, sum, diff); end task tsk; input [1:0] x, y; output [2:0] s; output [1:0] d; begin s = x + y; d = x - y; end endtask</pre>

```
endmodule
```

使用 task 语句，上机实现一个交通灯轮询的功能模块，代码如下：

```
module traffic_lights;
    reg clock, red, amber, green;
    parameter on = 1, off = 0, red_tics = 350,
              amber_tics = 30, green_tics = 200;
    //交通灯初始化
    initial red = off;
    initial amber = off;
    initial green = off;
    //交通灯控制时序
    always
    begin
        red = on; //开红灯
        light(red, red_tics); //调用等待任务
        green = on; //开绿灯
        light(green, green_tics); //等待
        amber = on; //开黄灯
        light(amber, amber_tics); //等待
    end

    //定义交通灯开启时间的任务
    task light;
        output color;
        input[31:0] tics;
    begin
        repeat(tics)
            @(posedge clock);
        color = off;
    end
endtask
//产生时钟脉冲的 always 块
always
begin
    # 100 clock = 0;
    # 100 clock = 1;
end
endmodule
```

2、形为描述语句中过程结构的 function 语句

定义格式：

```
function 返回值的类型或范围 函数名;
// 端口及数据类型声明语句
// ...
```

endfunction

※ 用于分解大模块,定义公共代码,增强程序可读性和可维护性,可备其他模块调用。

※ 返回值类型或范围为可选项, 默认返回一位 reg 类型。

示意性代码:

```
function [7:0] getLowByte;
    input [15:0] dataA;
    begin
        // ...
        getLowByte = result_expression;
    end
endfunction
```

函数调用: result = getLowByte(dataB);

※ 函数返回值的类型和范围, 对返回值的赋值。

上机实现一个阶乘的例子, 要求使用 function 实现, 代码如下:

```
module tryfact;
    //函数的定义-----
    function[31:0]factorial;
        input[3:0]operand;
        reg[3:0]index;
        begin
            factorial = 1; //0 的阶乘为 1, 1 的阶乘也为 1
            for(index=2; index<=operand; index=index+1)
                factorial = index * factorial;
            end
        endfunction
    //函数的测试-----
    reg[31:0]result;
    reg[3:0]n;
    initial
    begin
        result=1;
        for(n=2;n<=9;n=n+1)
            begin
                $display("Partial result n= %d result= %d", n, result);
                result = factorial(n);
            end
        $display("Finalresult= %d", result);
    end
endmodule //模块结束
```

3、task 语句和 function 语句的注意点

※ 函数的使用规则:

- 1、函数的定义中不能包含任何时间控制语句（#,@...）;
- 2、函数不能启动任务（任务能启动任务和函数）;
- 3、函数的定义至少包含一个输入参数;
- 4、函数的定义中须有一条赋值语句，用于给函数中一个内部变量赋以函数结果值，且该内部变量与函数名同名

※ 函数与任务的主要不同点:

- 1、函数只能与主模块共用同一个仿真时间单位，而任务可以定义自己的仿真时间单位,任务中可有时间控制语句
- 2、同上面 2;
- 3、函数输入变量至少有一，任务可有任何个数/类型变量;
- 4、函数返回一个值，而任务则不返回值。

4、简介 Verilog 语言常用的系统任务

※ \$display; \$write; \$open; \$fdisplay; \$fclose;

※ \$monitor; \$time; \$realtime; \$stop; \$finish;

程序示例:

```
`timescale 10 ns/1 ns
module test;
    reg set;
    parameter p=1.55;
    initial
    begin
        $ monitor( $ realtime, , "set=", set);
        # p set=0;
        # p set=1;
    end
endmodule
```

输出结果为:

```
0 set= x
1.6 set=0
3.2 set=1
```

5、简介 Verilog 语言的编译预处理

※ `timescale; `define; `ifdef; `else; `endif;

※ `include

程序示例:

	<pre> //条件编译 `ifdef TEST //若设置 TEST 标志,则编译 test 模块 module test; initial \$display("Module %m compiled"); endmodule `else //在默认情况下,则编译 stimulus 模块 module stimulus; initial \$display("Module %m compiled"); endmodule `endif // `ifdef 语句的结束 </pre>
<p>归纳总结</p>	<p>① 重点地介绍了 Verilog 任务与函数定义与应用;</p> <p>② 扼要介绍了 Verilog 常见系统任务和编译预处理,完成了上机实践(仿真与测试)。</p>

第 4 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
学时	2 学时
重难点	分频时序逻辑电路设计 用 always 块实现较复杂的组合电路 Verilog 中函数与任务的使用
导入新课	<ol style="list-style-type: none"> 1、复习上节课内容，包括几个基本概念：Verilog 任务与函数和编译预处理 2、回顾函数的使用规则，函数与任务的区别。 3、回顾 Verilog 的几种描述语句，以及各种描述语句的组成与使用方法。
讲授内容	<p>本节主要进行如下内容的集中上机实践：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、简单的组合逻辑设计（设计比较器） 二、简单的分频时序逻辑电路设计（1/2 分频） 三、利用条件语句实现计数分频时序电路（1/20 分频） 四、深入理解阻塞与非阻塞的区别 五、用 always 块实现较复杂的组合电路 六、在 Verilog 中使用函数与任务 <p>其中，部分代码参考如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、比较器的设计 <pre> module compare(equal, a, b); input a, b; output equal; reg equal; always @(a or b) if(a == b) equal = 1; else equal = 0; endmodule </pre>

```

\timescale 1ns/1ns
\include "./compare.v"
module t;

    reg a,b;
    wire equal;
    initial
        begin
            a=0;
            b=0;
            #100 a=0; b=1;
            #100 a=1; b=1;
            #100 a=1; b=0;
            #100 a=0; b=0;
            #100 $ stop;
        end
    compare m(.equal(equal),.a(a),.b(b));

endmodule

```

二、1/2 分频率时序电路设计

```

module half_clk(reset,clk_in,clk_out);
    input clk_in,reset;

    output clk_out;
    reg clk_out;

    always @(posedge clk_in)
        begin
            if(! reset) clk_out=0;
            else clk_out=~clk_out;
        end
endmodule

```

```

\timescale 1ns/100 ps
\define clk_cycle 50
module top;
    reg clk,reset;
    wire clk_out;

    always #\clk_cycle clk = ~clk;

    initial
        begin
            clk = 0;
            reset = 1;
            #10 reset = 0;
            #110 reset = 1;
            #100000 $ stop;
        end
end

```

```

half_clk m0(. reset(reset),. clk_in(clk),. clk_out(clk_out));
endmodule

```

三、1/20 分频率时序电路设计

```

module fdivision(RESET,F10 MB,F500 KB);
    input F10 MB,RESET;
    output F500 KB;
    reg F500 KB;
    reg [7:0]j;
    always @(posedge F10 MB)
        if(! RESET) //低电平复位
            begin
                F500 KB <= 0;
                j<= 0;
            end
        else
            begin
                if(j==19) //对计数器进
                    begin
                        j <= 0;
                        F500 KB <= ~F500 KB;
                    end
                else
                    j <= j+1;
            end
        end
endmodule

`timescale 1ns/100 ps
`define clk_cycle 50
module division_Top;
    reg F10 MB,RESET;
    wire F500 KB_clk;
    always #`clk_cycle F10 MB_clk =~ F10 MB_clk;
    initial
        begin
            RESET=1;
            F10 MB=0;
            #100 RESET=0;
            #100 RESET=1;
            #10000 $ stop;
        end
    fdivision fdivision (. RESET(RESET),. F10 MB(F10 MB),. F500 KB(F500 KB_clk));
endmodule

```

四、深入理解阻塞/非阻塞的区别

```

module blocking(clk,a,b,c);
    output [3:0] b,c;
    input  [3:0] a;
    input          clk;
    reg    [3:0] b,c;
    always @(posedge clk)
    begin
        b = a;
        c = b;
        $display("Blocking: a = %d, b = %d, c = %d.",a,b,c);
    end
endmodule

module non_blocking(clk,a,b,c);
    output [3:0] b,c;
    input  [3:0] a;
    input          clk;
    reg    [3:0] b,c;

    always @(posedge clk)

    begin
        b <= a;
        c <= b;
        $display("Non_Blocking: a = %d, b = %d, c = %d.",a,b,c);
    end

endmodule

```

归
纳
总
结

- ① 通过若干练习题进一步巩固了前三讲基础知识;
- ② 重点介绍了 Verilog 分频电路设计, 函数/任务的使用
完成了上机实践 (仿真与测试)。

第 5 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
学时	1 学时
重难点	Verilog 基础知识 实训项目
导入新课	本讲只有 1 学时，为课程的总复习。通过本讲的学习，系统性梳理本课程的基本学习内容，给出部分练习题，加深对课程整体内容的理解，最后对实验报告出现的问题进行答疑和总结。
讲授内容	<ol style="list-style-type: none">1、浏览 PPT，回顾课程内容，总结。2、讲解实验报告中出现的问题，并上机演示容易出错的问题。3、通过 PPT 浏览部分练习题，加深对 verilog 知识的理解和掌握。4、简述考核及成绩评定方式，结课。
归纳总结	总结课程知识点 总结实验报告 总结成绩评定 结课

项目名称：3 位二进制数的数码管显示电路设计

一、任务要求：实现 3 位二进制数的数码管显示电路设计

输入			输出数码管显示
a	b	c	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7



二、实验环境

Cyclone II FPGA 开发板

Quartus II

PC 机

三、电路原理图：

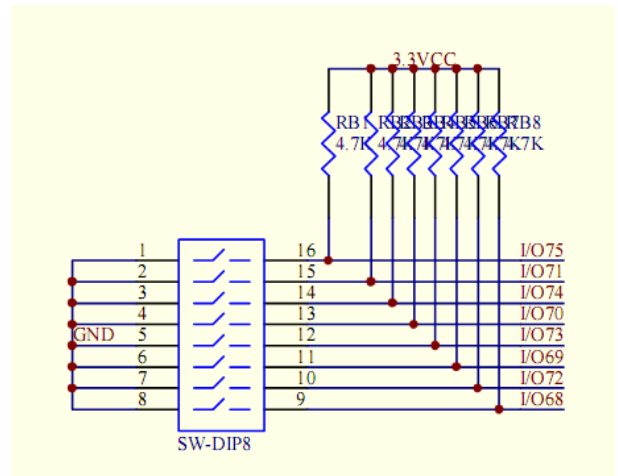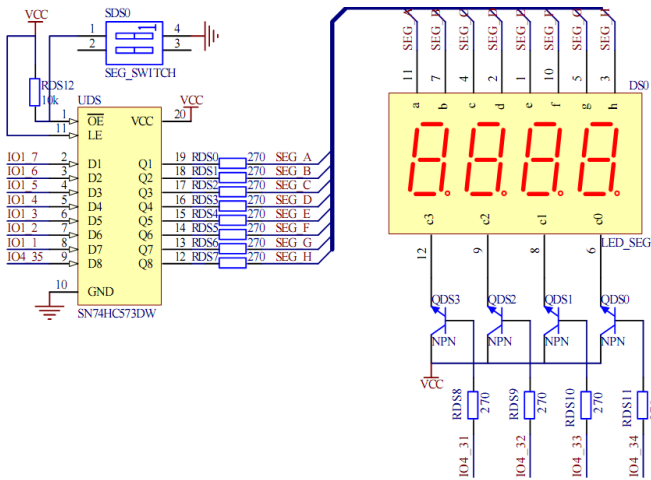

3-8 译码器控制 LED 原理图略

四、任务实施步骤：

(一) 子任务 1：数码管显示

1、新建工程，输入以下实验参考代码；

```

module SEG_2 (clk, en, seg
);
input clk;
output [3:0] en;
output [7:0] seg;
reg[7:0] seg_n;
reg [24:0] count1;
    
```

```

reg [3:0] count;
wire [7:0]seg;
assign en = 4'b1111;
always @( posedge clk )
begin
    count1 <= count1 + 25'd1;
end
always @( posedge count1[24] )
begin
    count <= count + 4'd1;
end
always @(count)
begin
    case (count)
        4'b0000 :
            seg_n <= 8'b11111100;
        4'b0001 :
            seg_n <= 8'b01100000;
        4'b0010 :
            seg_n <= 8'b11011010;
        4'b0011 :
            seg_n <= 8'b11110010;
        4'b0100 :
            seg_n <= 8'b01100110;
        4'b0101 :
            seg_n <= 8'b10110110;
        4'b0110 :
            seg_n <= 8'b10111110;
        4'b0111 :
            seg_n <= 8'b11100000;
        4'b1000 :
            seg_n <= 8'b11111110;
        4'b1001 :
            seg_n <= 8'b11110110;
        4'b1010 :
            seg_n <= 8'b11101110;
        4'b1011 :
            seg_n <= 8'b00111110;
        4'b1100 :
            seg_n <= 8'b10011100;
        4'b1101 :
            seg_n <= 8'b01111010;
        4'b1110 :
            seg_n <= 8'b10011110;
        default :
            seg_n <= 8'b10001110;
    endcase
end
assign seg=~seg_n;
endmodule

```

2、绑定引脚并编译工程，下载完成后，SW1 编码开关 1 置于 ON 状态，程序自动运行。

(二) 子任务 2: 3-8 译码器设计

- 1、调试 3-8 译码器的代码（见课本 P135）。
- 2、绑定引脚并编译工程，下载完成后，程序自动运行。

(三) 系统总设计

- 1、修改子任务 1、2，完成本项目任务。

2、引脚绑定记录:

请截图说明引脚绑定详细情况。

3、综合编译报告:

完成以上步骤后, 请编译工程, 并把编译报告截图。

4、系统调试

程序下载, 下载完成后, 运行程序。

五、任务拓展

1、更改为 8-3 编码器的控制电路;

2、数码管动态显示控制电路。

参考代码:

```
module decoder_38(out,key_in);
output[7:0] out;    //3 8 译码器输出有 8 钟状态, 所以要 8 个 LED 灯。
                    //如果没有 8 个 LED 灯也没有关系, 只是有的状态就看不到了
input[2:0] key_in;  //(1 2 3)key1 key2 key3 作为数据输入
reg[7:0] out;
always @(key_in)
begin
case(key_in)
3'd0: out=8'b11111110; //LED 作为状态显示,低电平有效
3'd1: out=8'b11111101;
3'd2: out=8'b11110111;
3'd3: out=8'b11110111;
3'd4: out=8'b11101111;
3'd5: out=8'b11011111;
3'd6: out=8'b10111111;
3'd7: out=8'b01111111;

endcase
end
endmodule
```

项目名称：LED 发光

一、任务要求：实现四个 LED 发光二极管循环自动点亮


二、实验环境

Cyclone II FPGA 开发板

Quartus II

PC 机

三、电路原理图：

 

四、任务实施步骤：

1、新建工程，输入以下实验参考代码；

```
module led_demo(rst,clk,led);
input      clk,rst;
output [3:0] led;
reg  [3:0] led;

wire      clk_slow;
reg[23:0] clk_div;
reg      dir;

//div clk
always @(posedge clk or negedge rst)
begin
if(!rst)
    clk_div<=0;
else
    clk_div<=clk_div+1;
end

assign clk_slow= clk_div[23];

//show led
always @(posedge clk_slow or negedge rst)
```

```
begin
  if(!rst)
    begin
      led <= 4'b0001;
      dir <= 1'b0;
    end
  else
    begin
      if((led == 4'b1000) & (!dir))
        dir <= 1'b1;
      else
        begin
          if((led == 4'b0010) & (dir))
            dir <= 1'b0;
          led <= dir? (led >>1) : (led <<1);
        end
      end
    end
  end

end
```

endmodule

2、引脚绑定记录:

请截图说明引脚绑定详细情况。

3、功能仿真、时序仿真记录

请截图说明功能仿真和时序仿真。

4、综合编译报告:

完成以上步骤后，请编译工程，并把编译报告截图。

5、系统调试

程序下载，下载完成后，S1 为复位键，复位后程序自动运行。

五、任务拓展

1、更改 LED 循环闪烁的时间间隔;

2、更改 LED 循环闪烁的方向。

项目名称：分计数系统

一、任务要求：分计数系统。


二、实验环境

Cyclone II FPGA 开发板

Quartus II

PC 机

三、电路原理图：

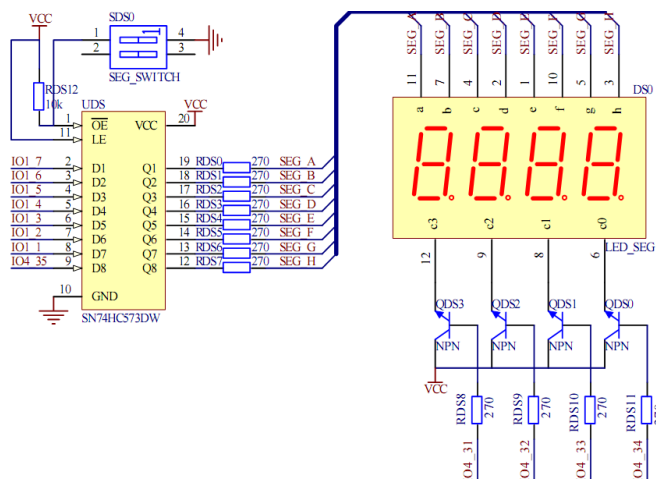

四、任务实施步骤：

(一) 子任务 1：分频 1s

1、新建工程，输入以下实验参考代码；

参考代码：

```
module ledwater (clk_50M,led_out);
```

```
input  clk_50M;          //系统时钟输入 50M
```

```
output led_out;
```

```
reg [24:0] count; //分频计数器，25000000 分频
```

```
reg  div_clk;     //利用分频计数器得到显示一秒的闪烁效果
```

```
reg  led_out;
```

```
//分频计数器。得到一秒的频率
```

```
always @ ( posedge clk_50M )
```

```
begin
```

```
if ( count==25000000 )
```

```
begin
```

```
div_clk<=~div_clk;
```

```
count<=0;
```

```
end
```

```
else
```

```
count<=count+1;
```

```
led_out<=~div_clk; //利用分频计数器得到显示一秒的闪烁效果  
end  
endmodule
```

2、led_out 输出控制 LED，绑定引脚并编译工程，下载完成后，程序自动运行，观看效果。

(二) 子任务 2：计数系统，实现对按键按下次数的计数。

1、调试 4 位同步计数器代码。(P195)

2、自行编写数码管显示电路。

3、绑定按键，锁定引脚并编译工程，下载完成后，程序自动运行。

(三) 系统总设计

1、调试上面两个子任务，实现对 1s 脉冲的计数。

2、引脚绑定记录：

请截图说明引脚绑定详细情况。

3、综合编译报告：

完成以上步骤后，请编译工程，并把编译报告截图。

4、系统调试

程序下载，下载完成后，S1 为复位键，复位后程序自动运行。

五、任务拓展

基于矩阵键盘的加法器并用数码管显示

一. 任务解析

用 Verilog 语言编写矩阵键盘驱动程序, 实现 “0~9, +, =” 输入, 数码管显示 “加数”, 按 “+” 键后再显示 “被加数”, 按 “=” 键后显示结果 “和”。

二. 实验方案

键盘的识别有两种编程方法:

方法一:

```
module keyboard(clk, clr, keyv, C, L, k1); //输入行线[3:0]L
input clk, clr; //输出扫描列线[3:0]C;
input [3:0]L; //输出键值[3:0]keyv.
output [3:0]C;
output k1;
output [3:0]keyv;
reg [1:0]scan;
reg [3:0]C;
reg k1;
always @(posedge clk or negedge clr)begin //clk 大概 1000HZ
    if(!clr) scan=0;
    else begin
        scan=scan+2'h1;
        case(scan)
            2'H0:C=4'b1110; //列
            2'H1:C=4'b1101;
            2'H2:C=4'b1011;
            2'H3:C=4'b0111;
        endcase
    end
end
end
reg [3:0]keyv;
always @(negedge clk or negedge clr)begin
    if(!clr) begin keyv=0;k1=0;end
    else begin
        case(L)
            4'HE:begin keyv={2'H0, scan};k1=1;end
            4'HD:begin keyv={2'H1, scan};k1=1;end
            4'HB:begin keyv={2'H2, scan};k1=1;end
```

```

        4'H7:begin keyv={2'H3, scan};k1=1;end
        default:k1=0;
    endcase
end
endmodule

```

	8	4	0
	9	5	1
+		6	2
=		7	3

方法二:

```

module key_recognize(clk, reset, row, col, key_value, key_flag);
//50MHz clk, 复位, 行, 列, 键值
input clk, reset;
input [3:0]row;
output [3:0]col;
output [3:0]key_value;
output key_flag;
reg [3:0]col;
reg [3:0]key_value;
reg [5:0]count;//delay_20ms
reg [2:0]state;//状态标志
reg key_flag;//按键标志位
reg clk_500khz;//500KHZ 时钟信号
reg [3:0]col_reg;//寄存扫描列值
reg [3:0]row_reg;//寄存扫描行值
always @(posedge clk or negedge reset)
    if(!reset) begin clk_500khz<=0; count<=0; end
    else begin
        if(count>=50) begin clk_500khz<=~clk_500khz;count<=0;end
        else count<=count+1;
        end
always @(posedge clk_500khz or negedge reset)
    if(!reset) begin col<=4'b0000;state<=0;end
    else
        begin
            case (state)
            0:begin col[3:0]<=4'b0000;key_flag<=1'b0;
                if(row[3:0]!=4'b1111) begin state<=1;col[3:0]<=4'b1110;end
//有键按下, 扫描第一行
                else state<=0;

```

```

        end
    1:begin
        if(row[3:0]!=4'b1111) begin state<=5;end//判断是否是第一行
        else begin state<=2;col[3:0]<=4'b1101;end//扫描第二行
        end
    2:begin
        if(row[3:0]!=4'b1111) begin state<=5;end//判断是否是第二行
        else begin state<=3;col[3:0]<=4'b1011;end//扫描第三行
        end
    3:begin
        if(row[3:0]!=4'b1111) begin state<=5;end//判断是否是第三一
行
        else begin state<=4;col[3:0]<=4'b0111;end//扫描第四行
        end
    4:begin
        if(row[3:0]!=4'b1111) begin state<=5;end//判断是否扫描第一
行
        else state<=0;
        end
    5:begin
        if(row[3:0]!=4'b1111) begin
            col_reg<=col;row_reg<=row;//保存扫描列、行值
            state<=5;key_flag<=1'b1;//有键按下
            end
        else begin state<=0;end
        end
    endcase
end
always @(clk_500khz or col_reg or row_reg)
begin
    if(key_flag==1'b1)
        begin
            case({col_reg,row_reg})
            8'b1110_1110:key_value<=0;
            8'b1110_1101:key_value<=1;
            8'b1110_1011:key_value<=2;
            8'b1110_0111:key_value<=3;
            8'b1101_1110:key_value<=4;
            8'b1101_1101:key_value<=5;

```

```

8' b1101_1011:key_value<=6;
8' b1101_0111:key_value<=7;
8' b1011_1110:key_value<=8;
8' b1011_1101:key_value<=9;
8' b1011_1011:key_value<=10;
8' b1011_0111:key_value<=11;
8' b0111_1110:key_value<=12;
8' b0111_1101:key_value<=13;
8' b0111_1011:key_value<=14;
8' b0111_0111:key_value<=15;


    endcase
    end
end
endmodule

```

3	2	1	0
7	6	5	4
=	+	9	8

三. 重难点解析

原理框图:

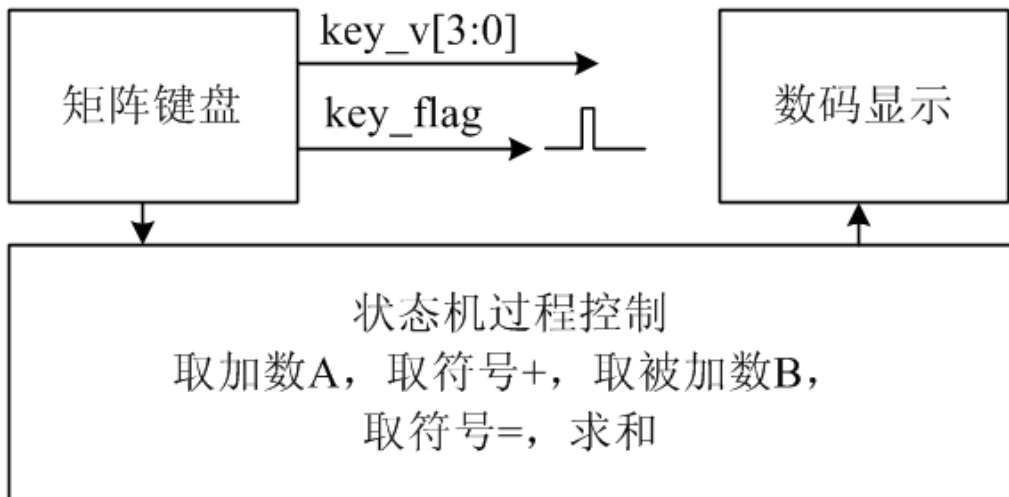

从上图及以上两种按键识别程序可以看出, 必须设置一个按键标志位以获取有效按键。

各模块功能分析:

(1) 自由分频电路:

```

module div_clk(clki, f, clko);
input clki;
input [25:0]f;

```


```

output clko;
reg [25:0]cnt;
reg clko;
always @(posedge clki) begin
    if(cnt >= 26'D25_000_000) begin
        cnt=0;
        clko=!clko;
    end
    else cnt=cnt+f;
end
endmodule

```

在本实验中，各模块所需频率各不相同且有一定要求，故采用自由分频方便又易懂。

【分频原理】

 

时钟为 f （例如 50M），累加器为 N bits，在时钟驱动下，累加器逐次和 D 不断累加，累加器溢出周期

$$T = \frac{2^N}{D \times f}$$

变换得到累加器溢出的频率

$$f' = D \times \frac{f}{2^N}$$

当 $\frac{f}{2^N} = 1$ 时， $f' = D$ ，实现整数倍分频。

当 $\frac{f}{2^N} = 0.1$ 时， $f' = D/10$ ，实现 0.1 倍分频。

.....

(2) 通用数码管驱动程序：

```

module
seg8_disp(clk, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, dp, a, b, c, d, e, f, g, sel);
    input clk;
    input [3:0]d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7;
    output dp, a, b, c, d, e, f, g;
    output [2:0]sel;
    reg [2:0]scan;
    reg [3:0]in;
    reg [7:0]x;

```

```

always @(posedge clk)begin
    scan=scan+3'H1;
    case(scan)
        3'H0: in=d0;
        3'H1: in=d1;
        3'H2: in=d2;
        3'H3: in=d3;
        3'H4: in=d4;
        3'H5: in=d5;
        3'H6: in=d6;
        3'H7: in=d7;
    endcase
end
assign sel=scan;
assign {dp, a, b, c, d, e, f, g} =
        (in==4'H0)? 8'b01111110 :
        (in==4'H1)? 8'b00110000 :
        (in==4'H2)? 8'b01101101 :
        (in==4'H3)? 8'b01111001 :
        (in==4'H4)? 8'b00110011 :
        (in==4'H5)? 8'b01011011 :
        (in==4'H6)? 8'b01011111 :
        (in==4'H7)? 8'b01110000 :
        (in==4'H8)? 8'b01111111 :
        (in==4'H9)? 8'b01111011 :
        (in==4'HA)? 8'b00110001 :
        (in==4'HB)? 8'b00001001 : 8'b10000000;
endmodule

```

(3) 状态机控制的循环:

```

module state(clr, clk, key_flag, keyv, AA, BB, CC, DD, Sum) ;
input clr, clk, key_flag;
input [3:0]keyv;
output [3:0]AA, BB, CC, DD, Sum;
reg [2:0]s;
reg [3:0]AA, BB, CC, DD, Sum;
always @(posedge clk or negedge clr) begin
if(!clr)begin AA=4'HC;BB=4'HC;Sum=0;s=0;end
else begin
    case (s)

```

```

3' H0 : begin AA=4' HC;BB=4' HC;CC=4' HC;DD=4' HC;s=1;end
3' H1 : begin if(key_flag) begin BB=4' HC;CC=4' HC;DD=4' HC;
          Sum=4' HC;AA=keyv;s=2;end end
3' H2 : begin if((key_flag)&&(keyv==4' HA)) s=3; end
3' H3 : begin if((key_flag)&&(keyv!=4' HA)) s=4;BB=4' HA ;end
3' H4 : begin if(key_flag) begin CC=keyv;s=5;end end
3' H5 : begin if((key_flag)&&(keyv==4' HB)) begin DD=4' HB;
          Sum=AA+CC;s=6; end end
3' H6 : begin if((key_flag)&&(keyv!=4' HB)) s=1; end
default : begin s=1; end
endcase
end
endmodule

```

(4) 顶层调用模块:

```

module add_top(clk,clr,row,col,a,b,c,d,e,f,g,sel);
input clk,clr;
input [3:0]row;
output [3:0]col;
output [2:0]sel;
output a,b,c,d,e,f,g;
wire [2:0]s;
reg [3:0]qq,A0,B0,C0,D0,Sum;
reg [3:0]q;
wire cko0,cko1;
wire key_flag;
wire [2:0]sel;
div_clk clkA(.clki(clk),.f(26'D10000),.clko(cko0));
key_recognize recognize(.clk(cko0),.reset(clr),.row(row),
                        .col(col),.key_value(q),.key_flag(key_flag
));
//或者用 keyboard recognize(.clk(cko0),.clr(clr),
                        .L(row),.keyv(q),.C(col),.k1(key_flag)
);
div_clk clkB(.clki(clk),.f(26'D2000),.clko(cko1));
state cycle(.clr(clr),.clk(cko1),.key_flag(key_flag),
            .keyv(q),.AA(A0),.BB(B0),.CC(C0),.DD(D0),.Sum(Sum));
div_clk clkC(.clki(clk),.f(26'D300),.clko(cko2));
seg8_disp


```

```

display(. clk(cko2),. sel(sel),. d0(Sum),. d1(D0),. d2(C0),. d3(B0),
        . d4(A0),. d5(12),. d6(12),. d7(12),. a(a),. b(b),. c(c),. d(d),. e(e)
),. f(f),. g(g));
endmodule

```

四. 硬件资源及引脚分配

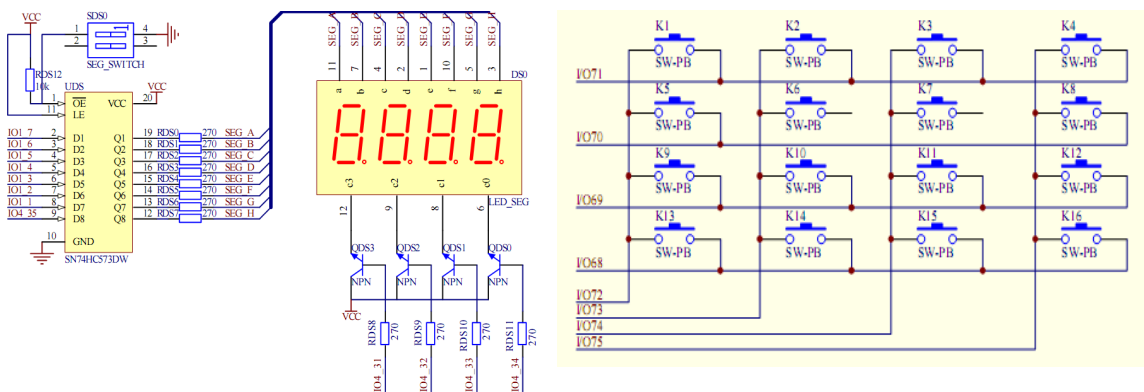

五. 实验结果

被加数 \ 加数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0										
1										——
2									——	——
3									——	——
4									——	——
5									——	——
6									——	——
7									——	——
8									——	——
9									——	——

某一结果如：3 - | 4=7。

若两数之和超过 9 则数码管和位不显示任何数字。

六. 经验总结

矩阵键盘的识别原理——扫描法。

如何设置键盘扫描频率，提高灵敏度。多少 Hz 为最合适？

对于控制循环的状态机，它的状态扫描速度必须快于按键扫描速度，还有每个状态要完成的任务。

简单状态机

一、任务要求：利用状态机在数码管上显示相应数字。


二、实验环境

Cyclone II FPGA 开发板

Quartus II

PC 机

三、电路原理图：

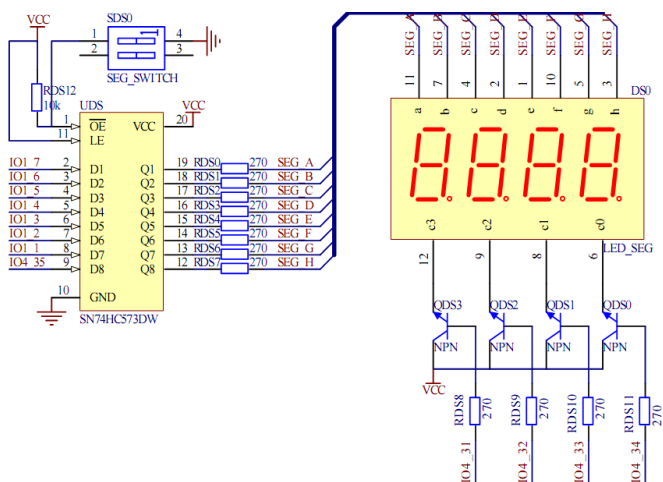

四、任务实施步骤：

1、新建工程，输入以下实验参考代码；

```

module state_machine(clk,rst,c,en);
input clk,rst;
output [7:0] c;
reg [7:0] c;
output [7:0] en;
parameter state0=3'b000,
            state1=3'b001,
            state2=3'b010,
            state3=3'b011,
            state4=3'b100,
            state5=3'b101,
            state6=3'b110,
            state7=3'b111;
reg [2:0] state;
reg [23:0] cnt;
assign en=0;
always@(posedge clk or negedge rst)
begin
if(!rst) begin
state<=state0;
cnt<=0;
end
else begin
cnt<=cnt+1;
if(cnt==24'hffffff) begin
case(state)
state0:
state<=state1;
state1:
state<=state2;
state2:
state<=state3;
state3:
state<=state4;

```

```

state4:
    state<=state5;
state5:
    state<=state6;
state6:
    state<=state7;
state7:
    state<=state0;
endcase
end
end
end
always@(state)
begin
    case(state)
        state0:
            c=8' b1100_0000;
state1:
    c=8' b1111_1001;
state2:
    c=8' b1010_0100;
state3:
    c=8' b1011_0000;
state4:
    c=8' b1001_1001;
state5:
    c=8' b1001_0010;
state6:
    c=8' b1000_0010;
state7:
    c=8' b1111_1000;
endcase
end
endmodule

```

2、引脚绑定记录:

请截图说明引脚绑定详细情况。

3、综合编译报告:

完成以上步骤后，请编译工程，并把编译报告截图。

4、系统调试

程序下载，下载完成后，观察程序运行效果。

五、任务拓展

- 1、画出上面程序代码状态转移图。
- 2、下载并验证课本 P218-219 例子。

项目名称：矩阵按键与数码管显示

一、任务要求：判断矩阵按键值并显示在数码管上。


二、实验环境

Cyclone II FPGA 开发板

Quartus II

PC 机

三、电路原理图：

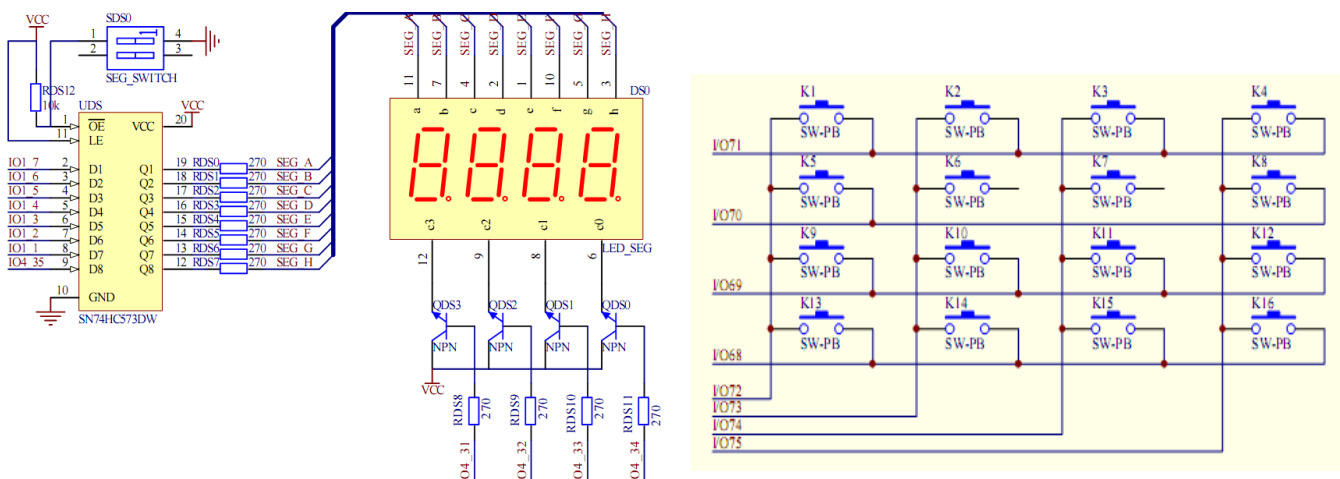

四、任务实施步骤：

1、新建工程，输入以下实验参考代码；

2、引脚绑定记录：

请截图说明引脚绑定详细情况。

3、综合编译报告：

完成以上步骤后，请编译工程，并把编译报告截图。

4、系统调试

程序下载，下载完成后，S1为复位键，复位后程序自动运行。

五、任务拓展

参考代码：

```

module key1(clk,rst,row,column,dataout,en) ;
input clk,rst;
input[3:0] column;//列线
output[3:0] row;//行线
output[7:0] dataout;//数码管显示数据
reg[7:0] dataout;
output[7:0] en;//数码管显示使能
reg[3:0] row;

reg[3:0] scan_key; //扫描码寄存器
reg[15:0] cnt_scan;//扫描频率计数器
    
```

```
assign en=0;
```

```
always@(posedge clk or negedge rst)
```

```
begin
```

```
  if(!rst) begin
```

```
    row<=4'b1110;
```

```
    cnt_scan<=0;
```

```
  end
```

```
  else begin
```

```
    cnt_scan<=cnt_scan+1;
```

```
    if(cnt_scan==16'hfff) begin
```

```
      row[3:1]<=row[2:0];
```

```
      row[0]<=row[3]; //4 根行线循环送出低电平
```

```
    end
```

```
  end
```

```
end
```

```
always@(posedge clk or negedge rst)
```

```
begin
```

```
  if(!rst) begin
```

```
    scan_key<=0;
```

```
  end
```

```
  else begin
```

```
    case(row) //该 case 结果检测何处有键按下
```

```
      4'b1110:
```

```
        case(column)
```

```
          4'b1110: begin
```

```
            scan_key<=0;
```

```
          end
```

```
          4'b1101: begin
```

```
            scan_key<=1;
```

```
          end
```

```
          4'b1011: begin
```

```
            scan_key<=2;
```

```
          end
```

```
          4'b0111: begin
```

```
            scan_key<=3;
```

```
          end
```

```
        endcase
```

```
      4'b1101:
```

```
        case(column)
```

```
          4'b1110: begin
```

```
            scan_key<=4;
```

```
          end
```

```
        4'b1101: begin
            scan_key<=5;
        end
        4'b1011: begin
            scan_key<=6;
        end
        4'b0111: begin
            scan_key<=7;
        end
    endcase
4'b1011:
    case(column)
        4'b1110: begin
            scan_key<=8;
        end
        4'b1101: begin
            scan_key<=9;
        end
        4'b1011: begin
            scan_key<=10;
        end
        4'b0111: begin
            scan_key<=11;
        end
    endcase
4'b0111:
    case(column)
        4'b1110: begin
            scan_key<=12;
        end
        4'b1101: begin
            scan_key<=13;
        end
        4'b1011: begin
            scan_key<=14;
        end
        4'b0111: begin
            scan_key<=15;
        end
    endcase
default:
    scan_key<=15;
endcase
end
```

```
end
```

```
always@(scan_key)
begin
    case(scan_key)
        4'b0000:
            dataout<=8'b11000000;
        4'b0001:
            dataout<=8'b11111001;
        4'b0010:
            dataout<=8'b10100100;
        4'b0011:
            dataout<=8'b10110000;
        4'b0100:
            dataout<=8'b10011001;
        4'b0101:
            dataout<=8'b10010010;
        4'b0110:
            dataout<=8'b10000010;
        4'b0111:
            dataout<=8'b11111000;
        4'b1000:
            dataout<=8'b10000000;
        4'b1001:
            dataout<=8'b10010000;
        4'b1010:
            dataout<=8'b10001000;
        4'b1011:
            dataout<=8'b10000011;
        4'b1100:
            dataout<=8'b11000110;
        4'b1101:
            dataout<=8'b10100001;
        4'b1110:
            dataout<=8'b10000110;
        4'b1111:
            dataout<=8'b10001110;
    endcase
end

endmodule
```